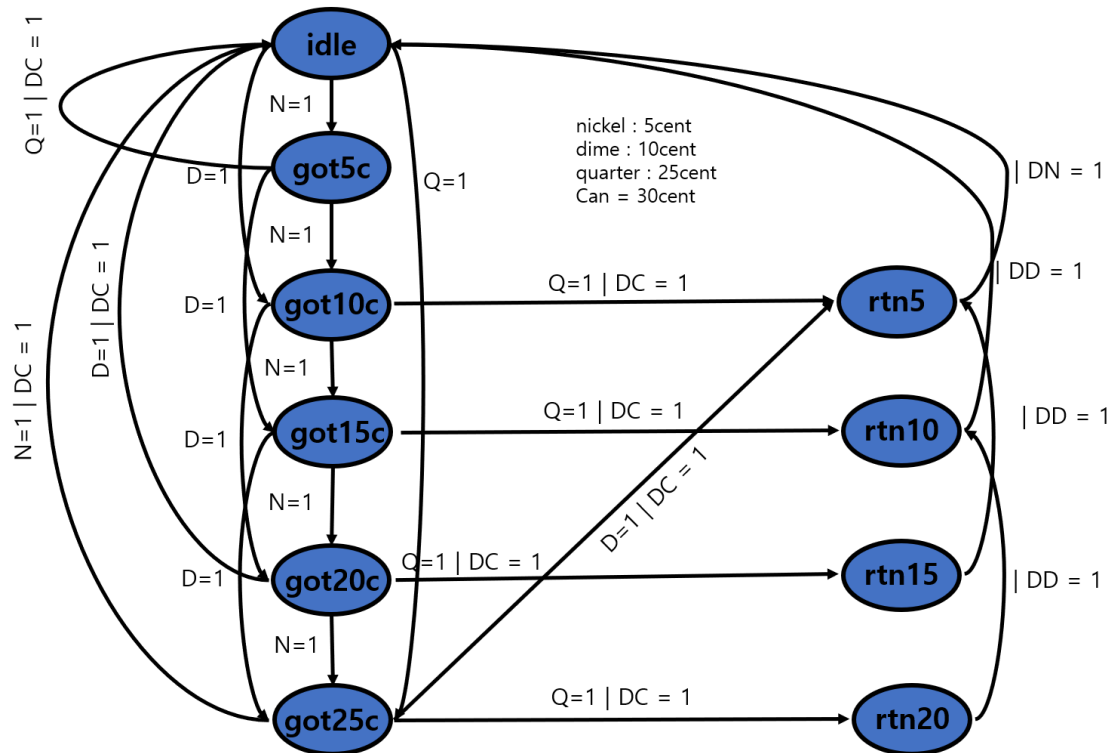


# Microprocessor Interface 시험범위

## 1. 강의 6 Design Vending Machine (자판기) [p15]

- state diagram 그리기



## 2. 강의 6 Mealy FSM(Finity State Machine) [p16~17]

- always 2개 구문 외우기

```

// 순차적으로 state를 정기적으로 업데이트 해준다
// posedge : 0에서 1이 되는 순간
// negedge : 1에서 0이 되는 순간
always @ (posedge clk or negedge reset) // clock 마다, reset
    if (!reset) state <= IDLE; //reset이 0이되면 state를 IDLE로 바꿔줌
    else state <= next; //나머지의 경우에는 state를 다음으로 진행시켜줌

//state업데이트에 대한 비동기 초기화
  
```

```

//state Diagram 대로 코드짜기
always @ (state or N or D or Q) //무엇이 무엇이 들왔을까?
    begin
        DC = 0; DN = 0; DD = 0; // 초기화
        case (state)
            IDLE: //아무일없으면 다음 상황 확인
                if (Q)
                    next = GOT_25c; // Q=1이면 quarter가 들어온것
                else if (D)
                    next = GOT_10c; // D=1이면 dime이 들어온것
                else if (N)
  
```

```

        next = GOT_5c; // N=1이면 quarter가 들어온것
    else
        next = IDLE; // 아니면 년 백수임
GOT_5c: // Nickel이 들어온 상황이다
    if (Q)
        begin //25센트가 들어왔으면 음료를 주고 idle;
            DC = 1; next = IDLE;
        end
    else if (D)
        next = GOT_15c;
    else if (N)
        next = GOT_10c;
    else
        next = GOT_5c;
GOT_10c:
    if (Q)
        begin
            DC = 1; next = RETURN_5c;
        end
    else if (D)
        next = GOT_20c;
    else if (N)
        next = GOT_15c;
    else
        next = GOT_10c;
GOT_15c:
    if (Q)
        begin
            DC = 1; next = RETURN_10c;
        end
    else if (D)
        next = GOT_25c;
    else if (N)
        next = GOT_20c;
    else
        next = GOT_15c;
GOT_20c:
    if (Q)
        begin
            DC = 1; next = RETURN_15c;
        end
    else if (D)
        begin
            DC = 1; next = IDLE;
        end
    else if (N)
        next = GOT_25c;
    else
        next = GOT_20c;
GOT_25c:
    if (Q)
        begin
            DC = 1; next = RETURN_20c;
        end
    else if (D)
        begin
            DC = 1; next = RETURN_5c;
        end
    end
end

```

```

        else if (N)
            begin
                DC = 1; next = IDLE;
            end
        else
            next = GOT_25c;
RETURN_20c:
            begin
                DD = 1;
                next = RETURN_10c;
            end
RETURN_15c:
            begin
                DD = 1;
                next = RETURN_5c;
            end
RETURN_10c:
            begin
                DD = 1;
                next = IDLE;
            end
RETURN_5c:
            begin
                DN = 1;
                next = IDLE;
            end
        default:
            next = IDLE;
        endcase
    end
endmodule

```

### 3. 강의 7 Non blocking, Blocking [과제]

- 과제 내용 숙지
- Blocking : 해당 구문이 등장하는 시점에 할당이 이루어짐(=)
- Non Blocking : CLK 마지막 주기에 할당이 이루어짐 (<=)

```

module block_swap(x_out,y_out,clk,x,y);
    input clk,x,y;
    output x_out,y_out;
    reg x_val,y_val, temp;

    always @(posedge clk) begin
        x_val = x;
        y_val = y;
        temp = x_val;
        x_val = y_val;
        y_val = temp;
    end

    assign x_out = x_val;
    assign y_out = y_val;
endmodule

```

```
endmodule;
//Blocking때는 순차적으로 바로 적용되어 교차가 이루어지지 않는다. 그래서 임시변수를 만들어 swap해야한다.
```

```
//Non Blocking때는 정상적으로 교차가 이루어진다.
module nonblock_swap(x_out,y_out,clk,x,y);
    input clk,x,y;
    output x_out,y_out;
    reg x_val,y_val;

    always @(posedge clk) begin
        x_val = x;
        y_val = y;
        x_val <= y_val;
        y_val <= x_val;
    end

    assign x_out = x_val;
    assign y_out = y_val;

endmodule;
//Non Blocking때는 일이 다 끝난후 할당되어 정상적으로 교차가 이루어진다.
```

```
module block_swap_tb;
    reg x,y,clk;
    wire x_out,y_out;

    block_swap bswap(x_out,y_out,clk,x,y);

    always #1 clk = !clk;

    initial begin
        x=0;y=0;clk=0;
        #4 x=0;y=1;
        #4 x=1;y=0;
        #4 x=1;y=1;
        #4 x=0;y=1;
    end

endmodule
```

## 4. 강의 7 Delay-based timing [과제]

- Regular Delay Control

```
//Delay 실행 -> 우측 계산후 좌변에 할당
parameter latency = 20;
parameter delta = 2;
reg x, y, z, p, q;

initial
begin
```

```

x = 0;
#10 y = 1;
#latency z = 0;
#(latency + delta) p = 1;
#y x = x + 1;
#(4:5:6) q = 0;

```

- Intra assignment Delay

```

//우측 계산후 -> Delay -> 좌측에 할당
reg x, y, z;
initial
begin
    x = 0;    z = 0;
    y = #5    x + z;
end
initial
begin
    x = 0; z = 0;
    temp_xz = x + z;
    #5      y = temp_xz;
end
//intra delay가 변수로 이루어질경우 delay가 시작하고 나서의 변수값을 가져온다

```

## 5. 강의 7 Generate Blocks, Parallel block[과제]

```

module BeginEnd(clk,y_out,Z_out,W_out);
    input clk;
    output y_out,Z_out,W_out;
    reg y_val,Z_val,W_val;
    always @(posedge clk)
    begin
        #10 y_val = 1'b1;
        #20 Z_val = 1'b1;
        #40 W_val = 1'b1;
    end
    assign y_out = y_val;
    assign Z_out = Z_val;
    assign W_out = W_val;
endmodule;
# Sequential Delay이므로 10 -> 30(+20) -> 70(+40) 시점에서 1로 증가한다.

```

```

module forkJoin(clk,y_out,Z_out,W_out);
    input clk;
    output y_out,Z_out,W_out;
    reg y_val,Z_val,W_val;
    always @(posedge clk)
    fork
        #10 y_val = 1'b1;
        #20 Z_val = 1'b1;
        #40 W_val = 1'b1;
    join
endmodule;

```

```

join
assign y_out = y_val;
assign z_out = z_val;
assign w_out = w_val;
endmodule;
# Parallel Delay이므로 10 -> 20 -> 40 시점에서 1로 증가한다.

```

```

module forkJoin_tb;
  reg a,b,clk;
  wire y_out,z_out,w_out;
  always #1 clk = !clk;
  initial begin
    a=0;b=0;clk=0;
  end
  forkJoin _forkJoin(clk,y_out,z_out,w_out);
endmodule

```

## 6. 강의 8 Function Task [p10]

- Example 8-7: Parity Calculation

```

//패리티 비트 계산
module parity;
  ...
  reg [31:0] addr;
  reg parity;
  always @(addr)
    begin
      parity = calc_parity(addr);
      $display("Parity calculated = %b", calc_parity(addr) );
    end
  function calc_parity;
    input [31:0] address;//input 매개변수
    begin// begin으로 시작
      calc_parity = ^address;//XOR계산
    end
  endfunction
  ...
endmodule

```

## 7. 강의 8 Automatic Function [p13]

- Example 8-10: Recursive (Automatic) Functions

```

module top;
  ...
  function automatic integer factorial;//재귀 함수 선언 호출시 반환값이 자동으로 넘
  어감
    input [31:0] oper;//input 매개변수
    integer i;
    begin
      if (oper >= 2)

```

```

        factorial = factorial(oper -1) * oper; // 재귀함수 호출
    else
        factorial = 1 ;
    end
endfunction
integer result;
initial
    begin
        result = factorial(4); // Recursizr function 호출
        $display("Factorial of 4 is %0d", result);
    end
...
endmodule

```

## 8. 강의 8-9 assign구문 왜 있을까? [p23 밑에서 5번째줄]

- 왜 저 구문이 필요할까?

```

// UART_TxD
//indicated the rising edge of bit clock
// 정기적으로 bclk_delayed 주기로 bclk_rising 바꾸어줘 always문에 신호를 전송한다.
// bit 전송 속도를 synchronize해 주기 위해 일정한 주기로 Bclk이 tick되도록한다.
// ~bclk_delayed: 비트 뒤집기
assign bclk_rising = bclk & (~bclk_delayed);

```

## 9. 강의 8-9 UART Transmitter [p23,25]

- always구문 2개 속지

한개는 State를 업데이트하고 모니터링하기 위해 존재하고

한개는

## 10. 강의 8-9 UART Receiver assign구문 외우기 [p31 마지막줄]

- 왜 저 구문이 필요할까?

```

// UART_RxD
//indicated the rising edge of bit clock
// bit 전송 속도를 synchronize해 주기 위해 일정한 주기로 Bclk이 tick되도록한다.
// ~BclkX8_Dlaved: 비트 뒤집기
assign BclkX8_Rising = BclkX8 & (~BclkX8_Dlaved);

```

## 11. 강의 8-9 UART Receiver [p32,35]

- always구문 2개 속지 type구분


**always @ (state or RxD or RDRF or ct1 or ct2 or BclkX8\_Rising)**

은 bit의 수신상태에 따라 state를 바꿔주는 역할을 한다.

**always @ (posedge sysclk or negedge rst\_b)**

은 receive된 bit가 있는지 detect하고 수신한다.

## 12. 강의 10 Distribute Delay

 


```
//Distribute Delay by gate module
module M (out, a, b, c, d);
    output out;
    input a, b, c, d;
    wire e, f;

    and #5 a1(e, a, b);
    and #7 a2(f, c, d);
    and #4 a3(out, e, f);
endmodule
```

```
//Distribute Delay by data flow
module M (out, a, b, c, d);
    output out;
    input a, b, c, d;
    wire e, f;

    assign #5 e = a & b;
    assign #7 f = c & d;
    assign #4 out = e & f;
endmodule
```

## 13. 강의 10 Lumped Delay

 



```
module M (out, a, b, c, d);  
    output out;  
    input a, b, c, d;  
    wire e, f;  
  
    and a1(e, a, b);  
    and a2(f, c, d);  
    and #11 a3(out, e, f);  
    //delay only on the output gate  
endmodule
```